


ARBEITSAUFTRAG					
Fach: AMEC/MET/SYT	Schüler:				
Kapitel: 2.17	Jahrgang:				
Lehrbuch: Elektrotechnik Grundlagen					
Thema: Schaltung von Spannungsquellen					
Lernziele		Selbsteinschätzung			
		++	+	-	--
Ich kenne den Unterschied zwischen Parallel- und Reihenschaltung.					
Ich weiß, worauf bei der richtigen Polung zu beachten ist.					
Ich kann Gesamtstrom und Gesamtspannung berechnen.					
Ich kann den Innenwiderstand berechnen.					

Anweisungen					
Nr.	Auftrag	Art	Form	Zeit	
1	Bitte lösen Sie Übung 1. (0.18 A, 3%)	P	E	Bitte eintragen	
2	Bitte lösen Sie Übung 2. (ohne Hinweis)	W	E	Bitte eintragen	
3	Bitte lösen Sie Übung 3. (2.2 V, 360 A)	P	E	Bitte eintragen	
4	Bitte lösen Sie Übung 4. (7.15 A, 2400 A)	P	E	Bitte eintragen	
5	Bitte lösen Sie Übung 5. (5.5 A, 4.5 V)	W	E	Bitte eintragen	
6	Bitte lösen Sie Übung 6. (ohne Hinweis)	P	E	Bitte eintragen	

Dokumentation	
Bitte geben Sie folgende Dokumente ab:	Die Lösungen zu den Pflichtaufgaben. Die Lösungen zu den Wahlpflichtaufgaben

Durchführung	
Ich habe mit der Bearbeitung des Arbeitsauftrag begonnen am:	Datum
Ich habe den Arbeitsauftrag fertig gestellt am:	Datum
Der zeitliche Aufwand für die Erledigung dieses Arbeitsauftrags betrug:	Minuten
Ich bestätige, diesen Arbeitsauftrag eigenständig bearbeitet zu haben:	Unterschrift