

Serielle und parallele Schaltungen

Angewandte Mechatronik

1. Jahrgang

Wolfgang Neff

Seriell und parallel (1)

- Elektronen sind chillige Typen




Seriell und parallel (2)

- Bei seriell hat man keine Wahl




Seriell und parallel (3)

- Bei parallel kann man auswählen

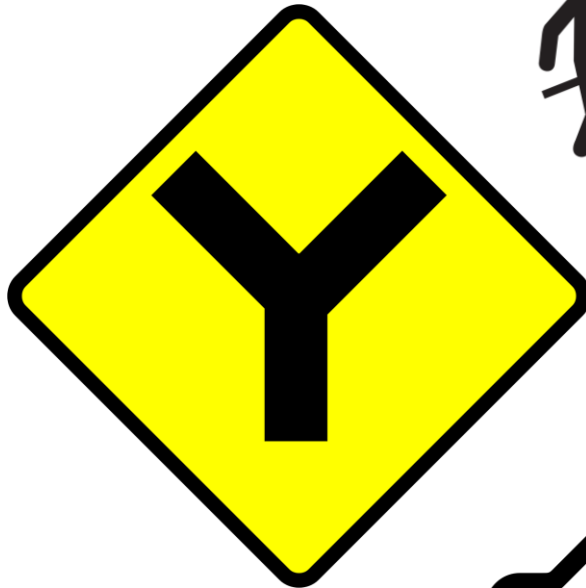

Seriell und parallel (4)


- Seriell im Schaltplan

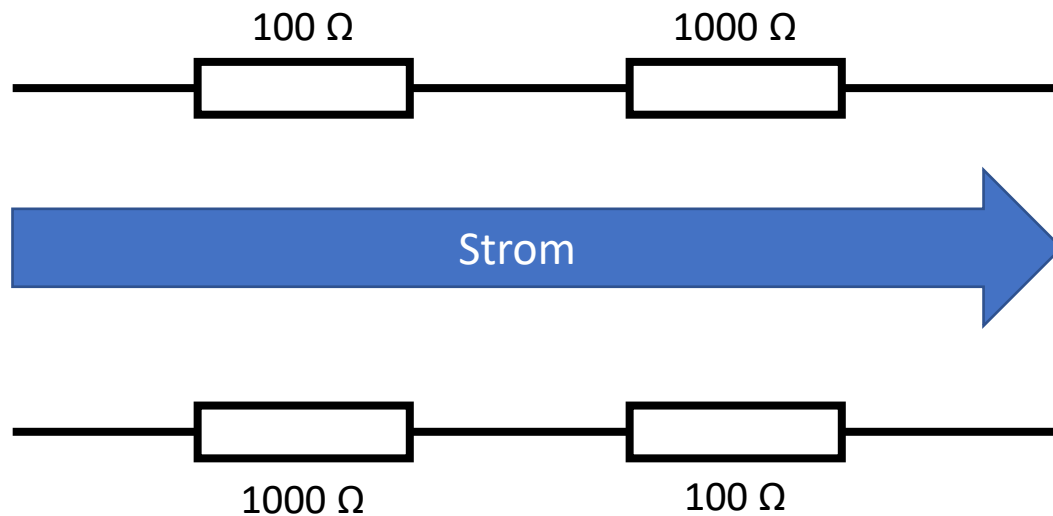

Egal wie, der Strom muss immer durch beide!

Seriell und parallel (5)

- Parallel im Schaltplan

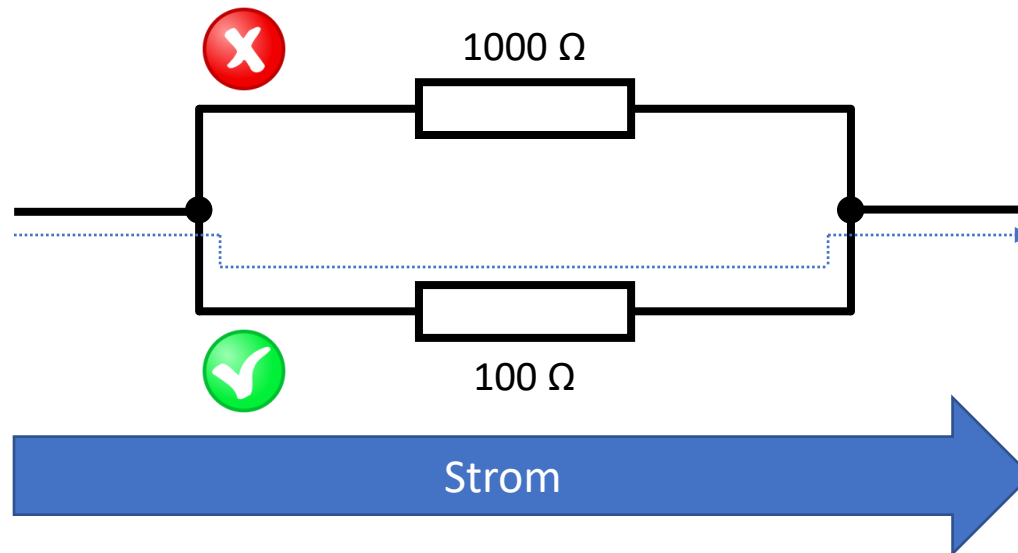

Nimm doch einfach den einfachen Weg!