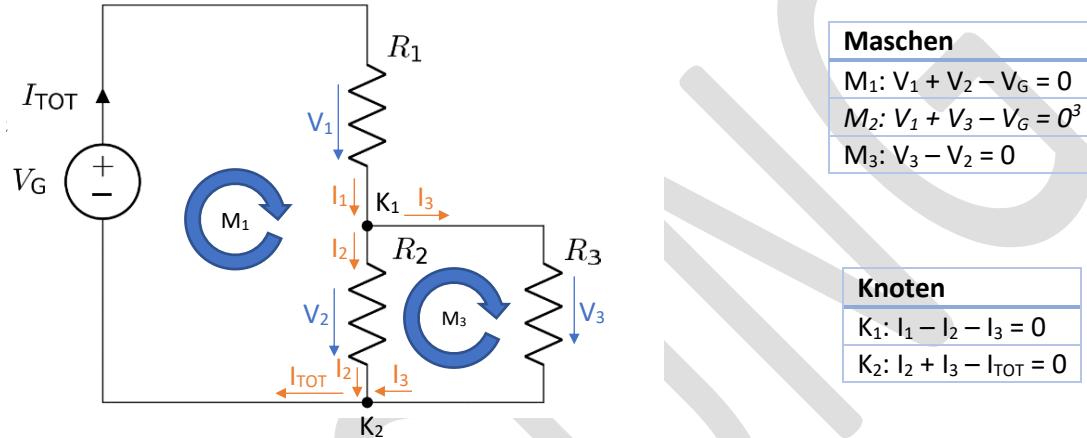



Knoten und Maschen

Die untenstehenden Schaltungen in amerikanischer Norm entstammen der italienischen Wikiversità¹. Bitte kennzeichnen Sie alle Maschen und Knoten und geben Sie die entsprechenden Maschen- und Knotengleichungen an. Zeichnen Sie hierzu die Richtungspfeile ein und bezeichnen Sie Spannung und Strom nach den Widerständen². Zeichnen Sie nur diejenigen Maschen ein, die sich übersichtlich darstellen lassen.

Beispiel



Schaltung 1

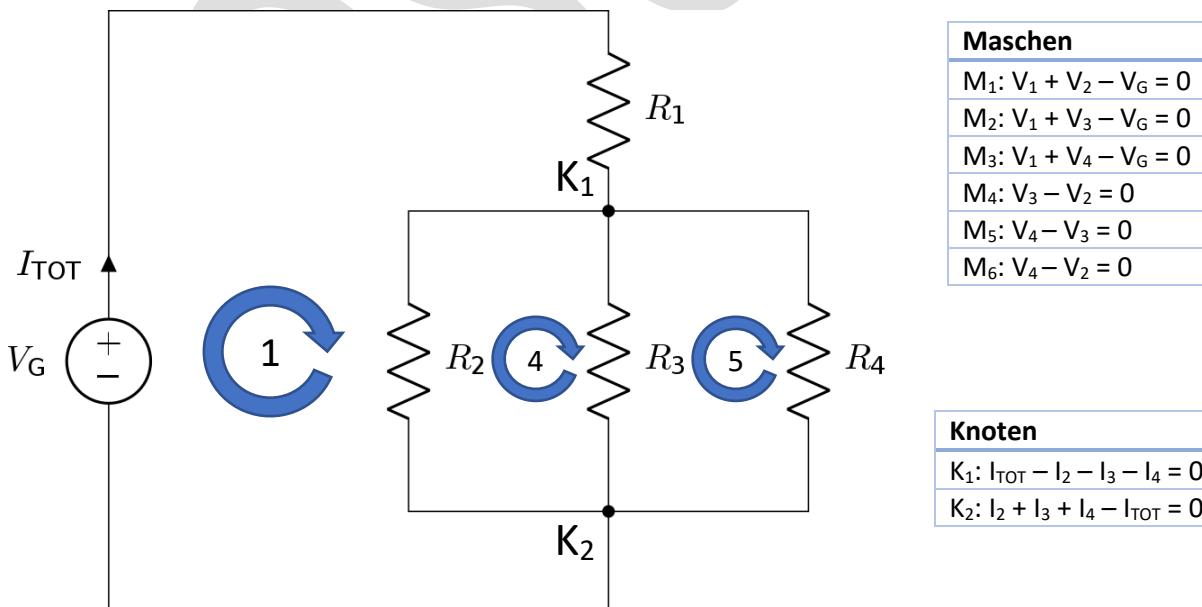


¹ Siehe [https://it.wikiversity.org/wiki/Esercizi_sulle_reti_elettriche_\(superiori\)](https://it.wikiversity.org/wiki/Esercizi_sulle_reti_elettriche_(superiori)).

² Bezeichnen Sie den Strom bei Verzweigungen nach den Widerständen aller Zweige. Beispielsweise I_{23} .

³ Diese Masche wurde aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht eingezeichnet.

Schaltung 2

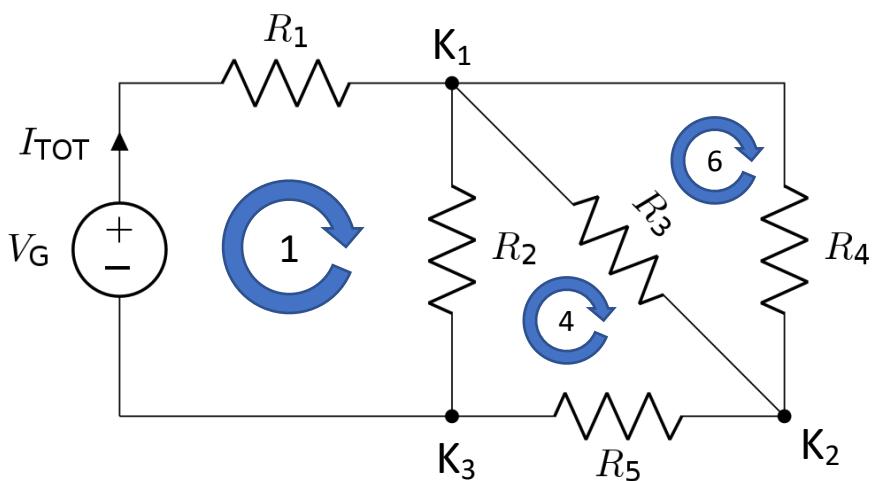


Maschen

$M_1: V_1 + V_2 - V_G = 0$
$M_2: V_1 + V_3 + V_5 - V_G = 0$
$M_3: V_1 + V_4 + V_5 - V_G = 0$
$M_4: V_3 + V_5 - V_2 = 0$
$M_5: V_4 + V_5 - V_2 = 0$
$M_6: V_4 - V_3 = 0$

Knoten

$K_1: I_{TOT} - I_2 - I_3 - I_4 = 0$
$K_2: I_3 + I_4 - I_5 = 0$
$K_3: I_2 + I_5 - I_{TOT} = 0$

Schaltung 3

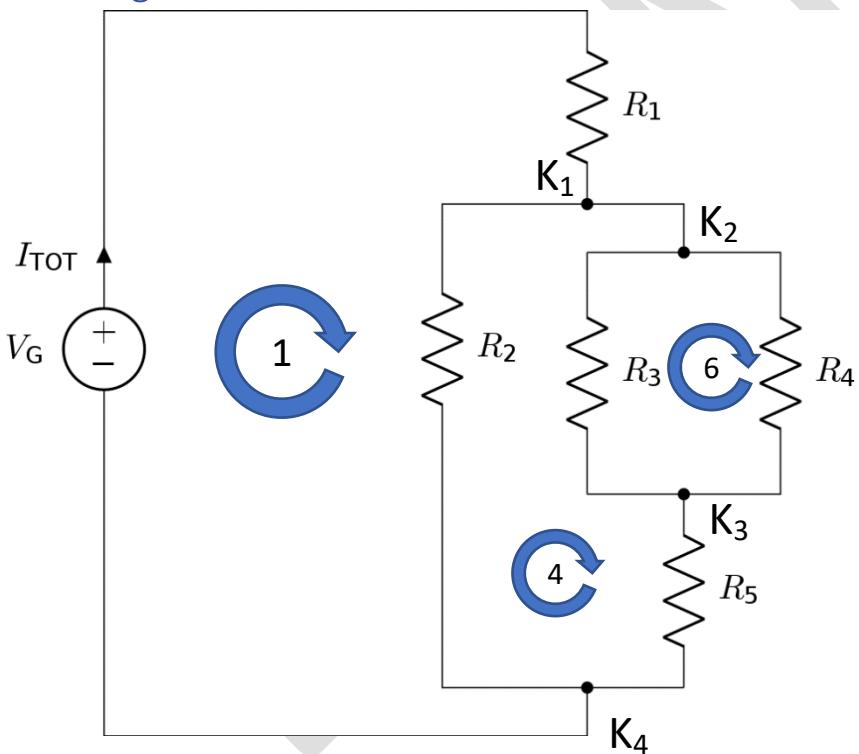


Maschen

$M_1: V_1 + V_2 - V_G = 0$
$M_2: V_1 + V_3 + V_5 - V_G = 0$
$M_3: V_1 + V_4 + V_5 - V_G = 0$
$M_4: V_3 + V_5 - V_2 = 0$
$M_5: V_4 + V_5 - V_2 = 0$
$M_6: V_4 - V_3 = 0$

Knoten

$K_1: I_{TOT} - I_2 - I_{34} = 0$
$K_2: I_{34} - I_3 - I_4 = 0$
$K_3: I_3 + I_4 - I_5 = 0$
$K_4: I_2 + I_5 - I_{TOT} = 0$


Schaltung 4

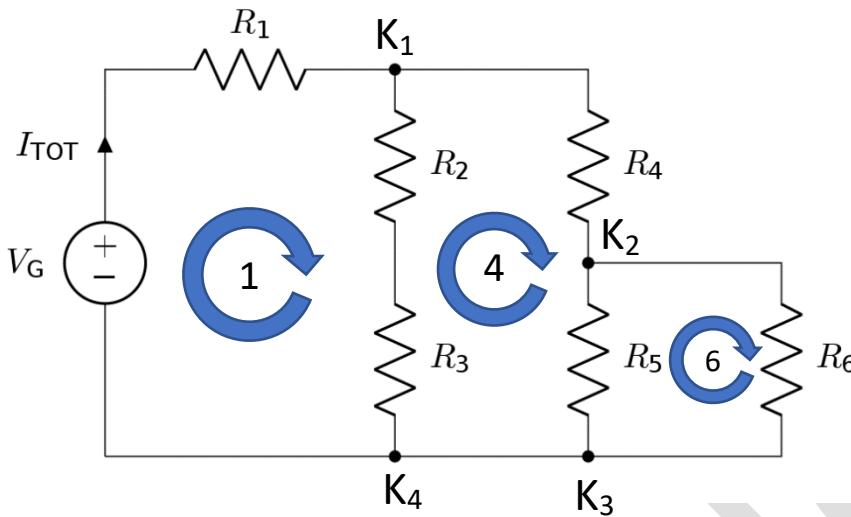

Maschen
$M_1: V_1 + V_2 + V_3 - V_G = 0$
$M_2: V_1 + V_4 + V_5 - V_G = 0$
$M_3: V_1 + V_4 + V_6 - V_G = 0$
$M_4: V_4 + V_5 - V_3 - V_2 = 0$
$M_5: V_4 + V_6 - V_3 - V_2 = 0$
$M_6: V_6 - V_5 = 0$

Knoten
$K_1: I_{TOT} - I_2 - I_4 = 0$
$K_2: I_4 - I_5 - I_6 = 0$
$K_3: I_5 + I_6 - I_{56} = 0$
$K_4: I_2 + I_{56} - I_{TOT} = 0$


Schaltung 5

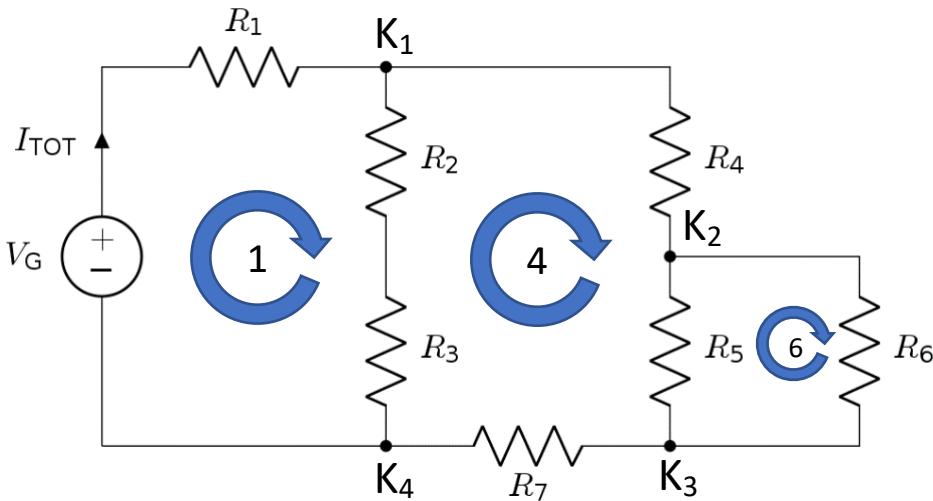

Maschen
$M_1: V_1 + V_2 + V_3 - V_G = 0$
$M_2: V_1 + V_4 + V_5 + V_7 - V_G = 0$
$M_3: V_1 + V_4 + V_6 + V_7 - V_G = 0$
$M_4: V_4 + V_5 + V_7 - V_3 - V_2 = 0$
$M_5: V_4 + V_6 + V_7 - V_3 - V_2 = 0$
$M_6: V_6 - V_5 = 0$

Knoten
$K_1: I_{TOT} - I_2 - I_4 = 0$
$K_2: I_4 - I_5 - I_6 = 0$
$K_3: I_5 + I_6 - I_7 = 0$
$K_4: I_2 + I_7 - I_{TOT} = 0$

Schaltung 6

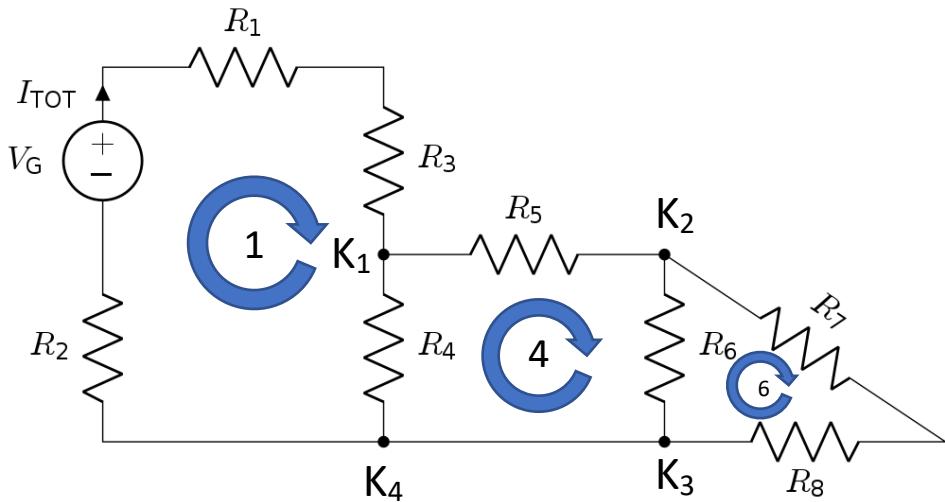


Maschen

$$\begin{aligned} M_1: & V_1 + V_3 + V_4 + V_2 - V_G = 0 \\ M_2: & V_1 + V_3 + V_5 + V_6 + V_2 - V_G = 0 \\ M_3: & V_1 + V_3 + V_5 + V_7 + V_8 + V_2 - V_G = 0 \\ M_4: & V_5 + V_6 - V_4 = 0 \\ M_5: & V_5 + V_7 + V_8 - V_4 = 0 \\ M_6: & V_7 + V_8 - V_6 = 0 \end{aligned}$$

Knoten

$$\begin{aligned} K_1: & I_{TOT} - I_4 - I_5 = 0 \\ K_2: & I_5 - I_6 - I_7 = 0 \\ K_3: & I_6 + I_7 - I_{67} = 0 \\ K_4: & I_4 + I_{67} - I_{TOT} = 0 \end{aligned}$$

Schaltung 7

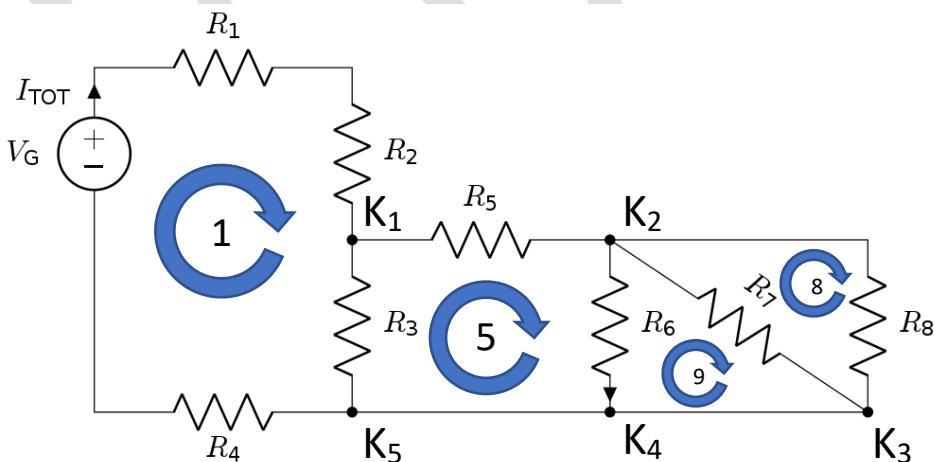

Maschen

$$\begin{aligned} M_1: & V_1 + V_2 + V_3 + V_4 - V_G = 0 & M_6: & V_5 + V_7 - V_3 = 0 \\ M_2: & V_1 + V_2 + V_5 + V_6 + V_4 - V_G = 0 & M_7: & V_5 + V_8 - V_3 = 0 \\ M_3: & V_1 + V_2 + V_5 + V_7 + V_4 - V_G = 0 & M_8: & V_8 - V_7 = 0 \\ M_4: & V_1 + V_2 + V_5 + V_8 + V_4 - V_G = 0 & M_9: & V_7 - V_6 = 0 \\ M_5: & V_5 + V_6 - V_3 = 0 & M_{10}: & V_8 - V_6 = 0 \end{aligned}$$

Knoten

$$\begin{aligned} K_1: & I_{TOT} - I_3 - I_5 = 0 \\ K_2: & I_5 - I_6 - I_7 - I_8 = 0 \\ K_3: & I_7 + I_8 - I_{78} = 0 \\ K_4: & I_6 + I_{78} - I_{678} = 0 \\ K_5: & I_3 + I_{678} - I_{TOT} = 0 \end{aligned}$$